

## Θέματα 4<sup>ης</sup> άσκησης

### 1. Σκοπός της άσκησης

Στην άσκηση αυτή συνεχίζουμε στο online Chisel bootcamp. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

<https://mybinder.org/v2/gh/freechipsproject/chisel-bootcamp/master>

Σκοπός της άσκησης είναι η εκμάθηση της περιγραφής κυκλωμάτων με τη μέθοδο της «συμπεριφοράς»: αντί να περιγράψουμε ένα κύκλωμα με λογικές πράξεις (λογικές πύλες), επιτυγχάνουμε το ίδιο αποτέλεσμα περιγράφοντας το **πώς πρέπει να συμπεριφερθεί** το κύκλωμα.

Χρησιμοποιήστε το notebook της 4ης άσκησης που θα βρείτε στο site του μαθήματος, ανεβάζοντάς το στο online Chisel bootcamp. Στη συνέχεια συμπληρώστε τα κελιά σύμφωνα με τις οδηγίες.

### 2. Η δομή `when..elsewhen..otherwise`.

Μπορούμε να περιγράψουμε τη *συμπεριφορά* ενός κυκλώματος στην Chisel με τη δομή `when..elsewhen..otherwise` ως εξής:

```
when ( condition1 ) {  
    // εάν η συνθήκη condition1 είναι αληθής  
} . elsewhen ( condition2 ) {  
    // αλλιώς, εάν η συνθήκη condition2 είναι αληθής  
} . otherwise {  
    // σε κάθε άλλη περίπτωση εκτός από τις προηγούμενες  
}
```

Μέσα στις αγκύλες `{ }` θα προσθέσετε τον κώδικα Chisel. Θυμηθείτε ότι ο κώδικας αυτός **δεν εκτελείται υπό συνθήκη** (όπως σε μια κανονική γλώσσα προγραμματισμού). Αντιθέτως η Chisel θα κατασκευάσει το κατάλληλο κύκλωμα που **θα υπολογίζει τις τιμές του με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τη συνθήκη**.

Τα `elsewhen` και `otherwise` είναι προαιρετικά. Μπορείτε να προσθέσετε όσα `elsewhen` απαιτεί η λογική του κυκλώματός σας.

Για τις συνθήκες (conditions) η Chisel παρέχει τους εξής τελεστές:

<code>===</code>	ισότητα (τριπλό ίσον!)
<code>!==</code>	ανισότητα
<code>&lt;, &gt;, &gt;=, &lt;=</code>	τελεστές σύγκρισης
<code>!, &amp;&amp;,   </code>	λογικοί τελεστές

### 3. Η δομή switch.

Εναλλακτικά, μπορούμε να περιγράψουμε τη συμπεριφορά ενός κυκλώματος με τη δομή **switch**:

```
switch ( x ) {  
  is ( value1 ) {  
    // εάν x === value1  
  }  
  is ( value2 ) {  
    // εάν x === value2  
  }  
}
```

Μπορείτε να προσθέσετε όσα **is** απαιτούνται. Επειδή δεν υπάρχει default κλάδος, καλό είναι να αρχικοποιείτε τα σήματα που παράγονται μέσα στα { } με κάποια αρχική τιμή.

### 4. Ο αποκωδικοποιητής 2-σε-4.

Ο **αποκωδικοποιητής 2-σε-4** είναι ένα κύκλωμα με είσοδο 2 bits (**a[1:0]**) και έξοδο 4 bits (**y[3:0]**). Η λειτουργία του αποκωδικοποιητή περιγράφεται από τον παρακάτω πίνακα αλήθειας:

a(1)	a(0)	y(3)	y(2)	y(1)	y(0)
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Στο **notebook του 4ου εργαστηρίου** θα βρείτε την υλοποίηση του αποκωδικοποιητή α) με λογικές πράξεις (πύλες), β) με τη δομή **when** και γ) με τη δομή **switch**. **Μελετήστε** τους 3 τρόπους υλοποίησης και **ελέγξτε την ορθότητα** καθενός από αυτούς.

### 3. Ο πολυπλέκτης 4-σε-1.

Ο **πολυπλέκτης 4-σε-1** είναι ένα κύκλωμα που επιλέγει μία από 4 εισόδους (**in[3:0]**) και την εμφανίζει στην έξοδο **out**. Η επιλογή γίνεται με βάση την τιμή του σήματος εισόδου **sel[1:0]**. Η λειτουργία αυτή φαίνεται στον παρακάτω πίνακα αλήθειας:

sel(1)	sel(0)	out
0	0	in(0)
0	1	in(1)
1	0	in(2)
1	1	in(3)

Στο **notebook** του **4ου εργαστηρίου** θα βρείτε μια πιθανή υλοποίηση του **πολυπλέκτη 4-σε-1** με λογικές πράξεις (πύλες). **Υλοποιήστε** με τη σειρά σας τον ίδιο πολυπλέκτη α) με τη δομή **when** και β) με τη δομή **switch**. **Ελέγξτε την ορθότητα** των δύο υλοποιήσεών σας, χρησιμοποιώντας τον κώδικα ελέγχου που δίνεται στο notebook.

#### **4. Τελειώνοντας το εργαστήριο**

Όταν ολοκληρώσετε την άσκηση, κατεβάστε (**download**) το notebook με τον κώδικά σας. **Φυλάξτε το για τα επόμενα εργαστήρια!**