
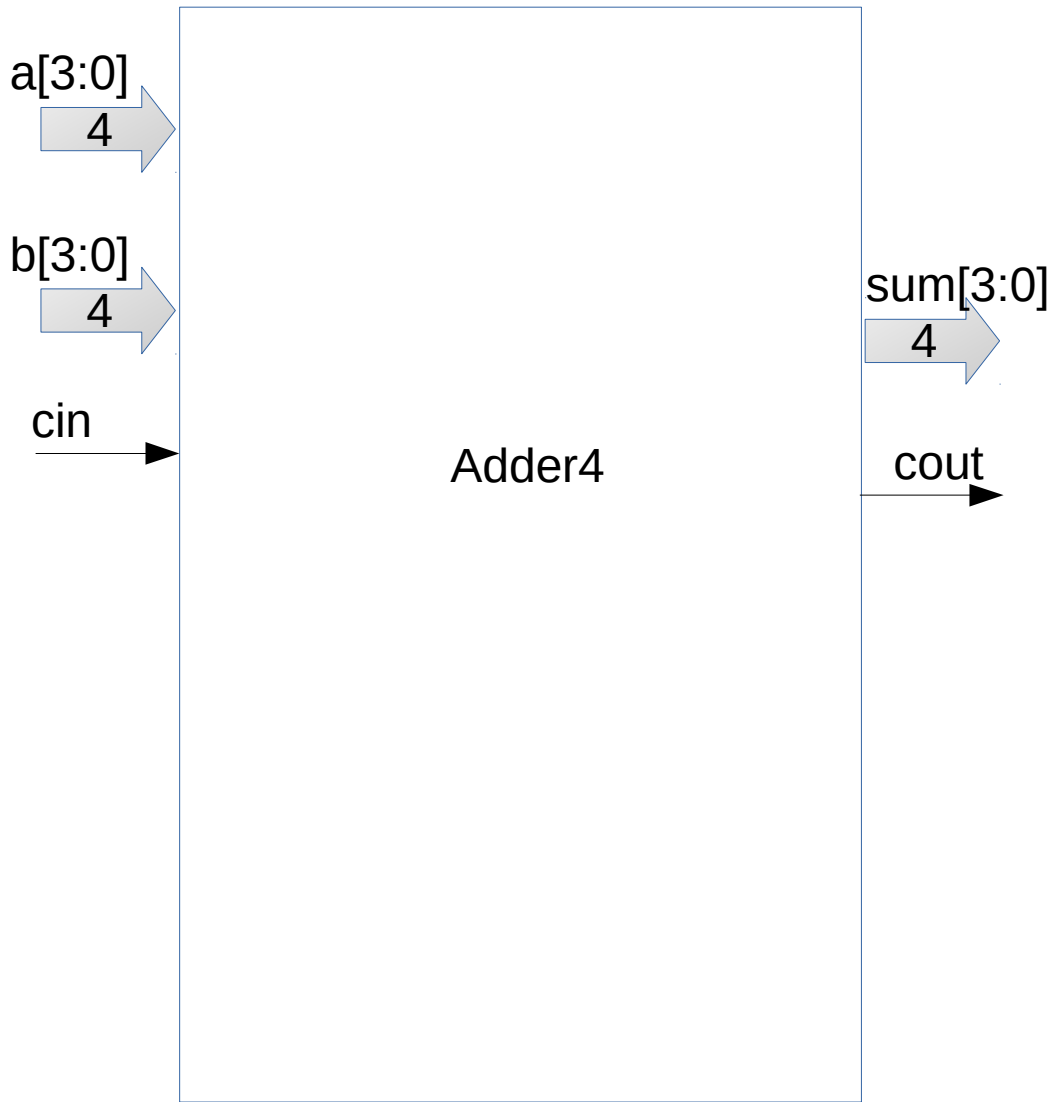


Υποδείξεις για το 3ο εργαστήριο
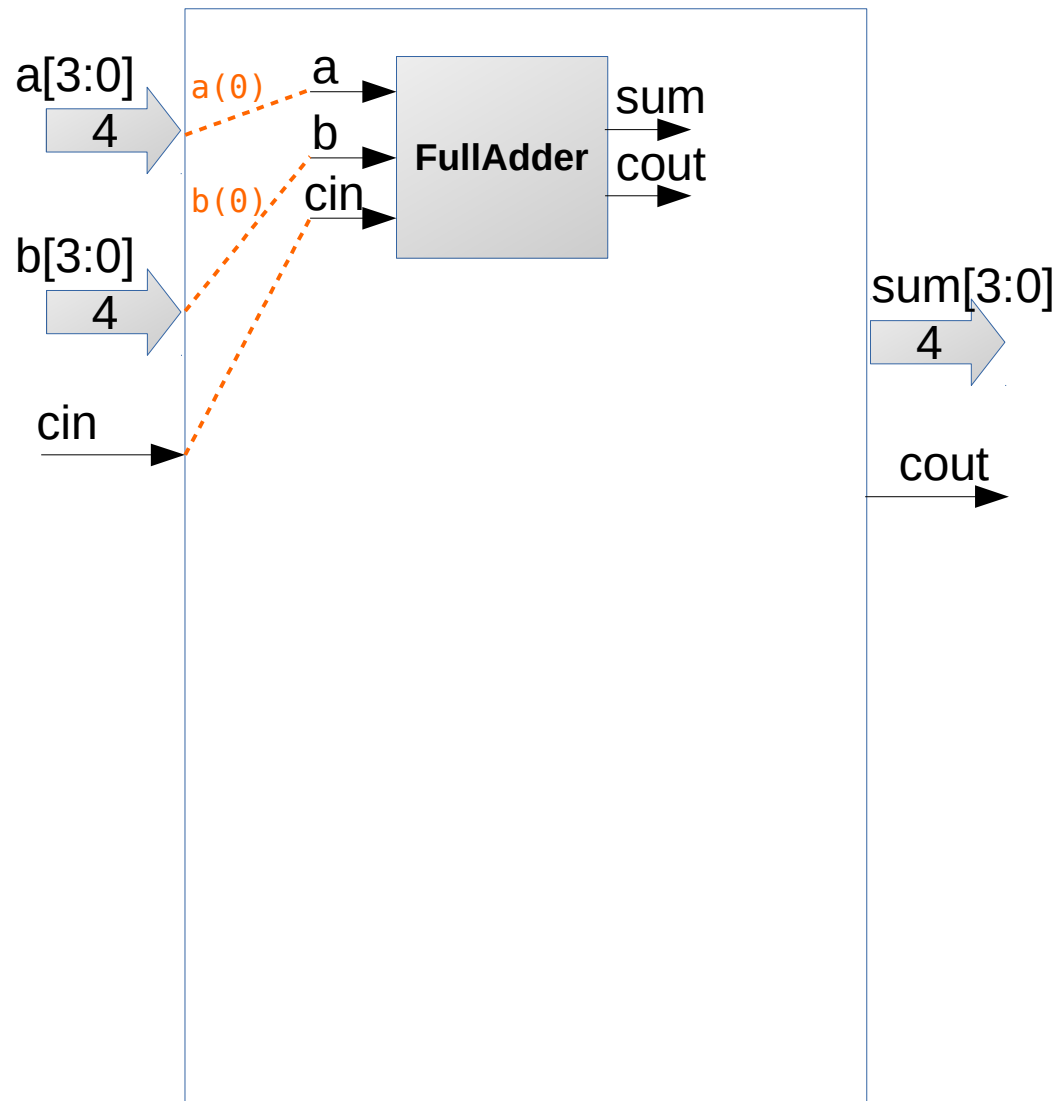
```
class Adder4 extends Module {  
  val io = IO(new Bundle {  
    val a = Input(UInt(4.W))  
    val b = Input(UInt(4.W))  
    val cin = Input(UInt(1.W))  
    val sum = Output(UInt(4.W))  
    val cout = Output(UInt(1.W))  
  })  
}
```




```
val adder0 = Module(new FullAdder())  
adder0.io.a := io.a(0)  
adder0.io.b := io.b(0)  
adder0.io.cin := io.cin
```



```
val adder0 = Module(new FullAdder())  
adder0.io.a := io.a(0)  
adder0.io.b := io.b(0)  
adder0.io.cin := io.cin  
val s0 = adder0.io.sum
```

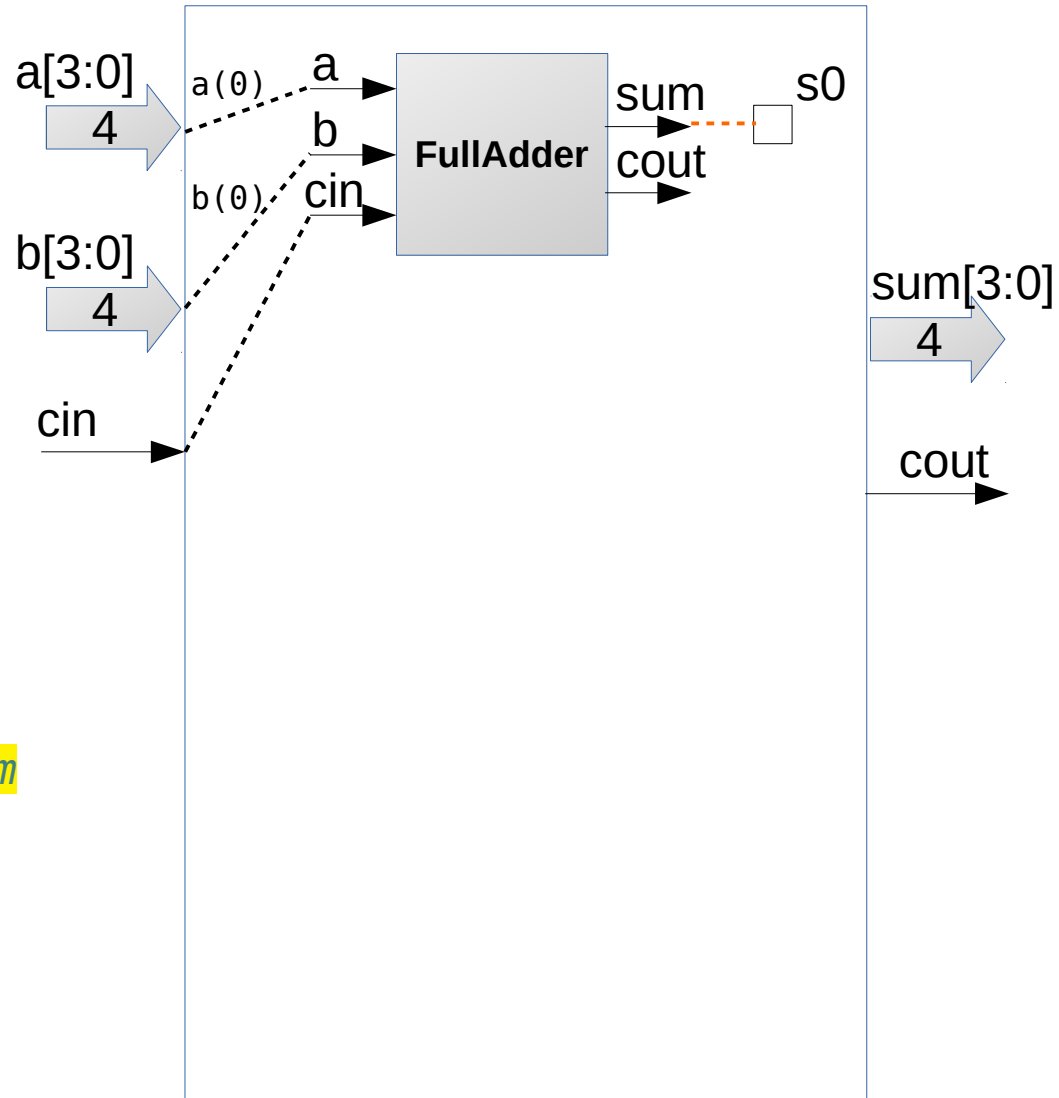*ΠΡΟΣΟΧΗ!! το `io.sum(0) := adder0.io.sum`  
ΔΕΝ είναι σωστό και ΔΕΝ δουλεύει!!*



```

val adder0 = Module(new FullAdder())
adder0.io.a := io.a(0)
adder0.io.b := io.b(0)
adder0.io.cin := io.cin
val s0 = adder0.io.sum


```

```

val adder1 = Module(new FullAdder())
// συμπληρώστε αντίστοιχα...
adder1.io.a := ???
adder1.io.b := ???
adder1.io.cin := ???
val s1 = Cat(adder1.io.sum, s0)

```

*Cat(A,B): συνενώνει τα A και B*

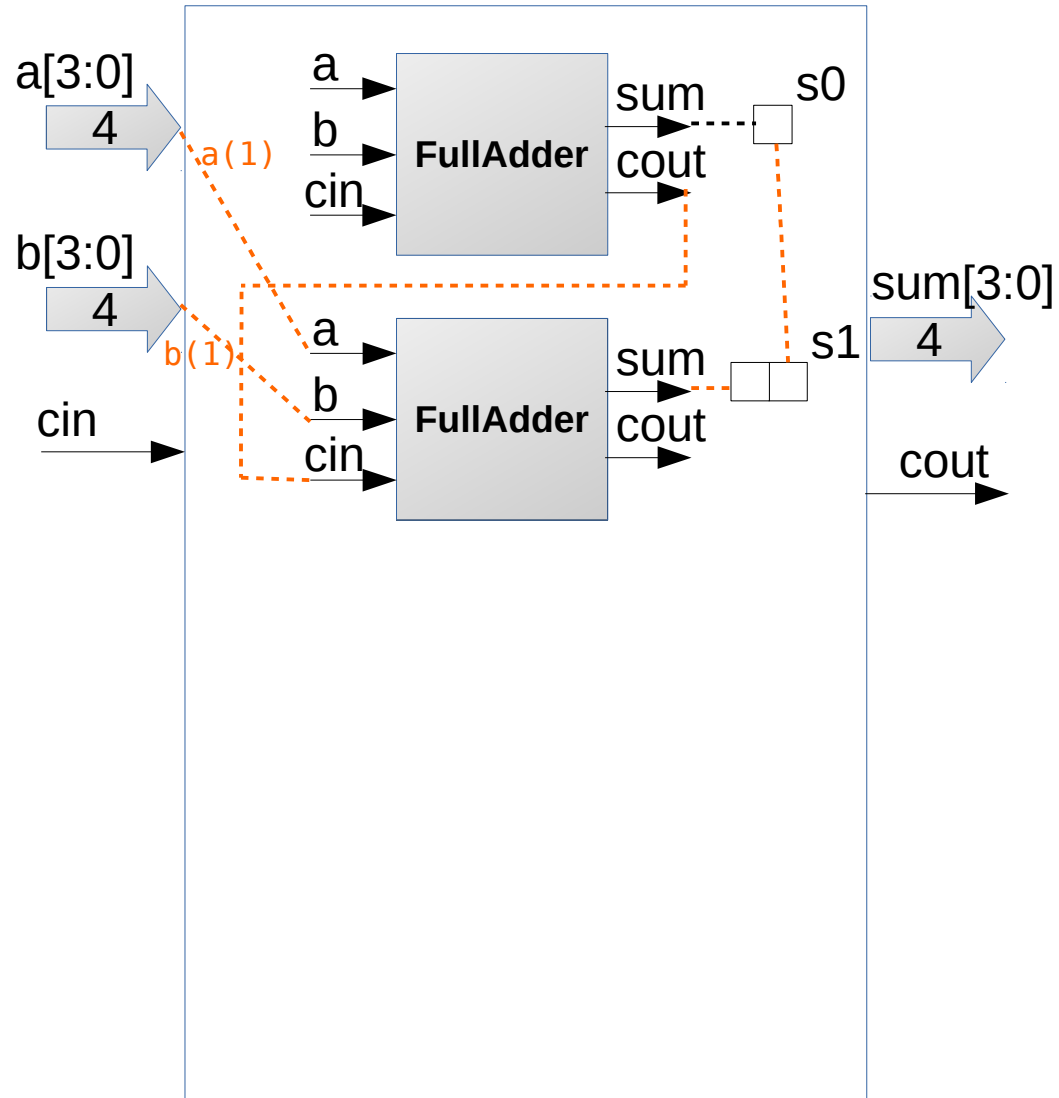

```

val adder0 = Module(new FullAdder())
adder0.io.a := io.a(0)
adder0.io.b := io.b(0)
adder0.io.cin := io.cin
val s0 = adder0.io.sum

```

```


val adder1 = Module(new FullAdder())
// συμπληρώστε αντίστοιχα...
adder1.io.a := ???
adder1.io.b := ???
adder1.io.cin := ???
val s1 = Cat(adder1.io.sum, s0)

```

```

val adder2 = Module(new FullAdder())
// συμπληρώστε αντίστοιχα...
adder2.io.a := ???
adder2.io.b := ???
adder2.io.cin := ???
val s2 = Cat(???)


```

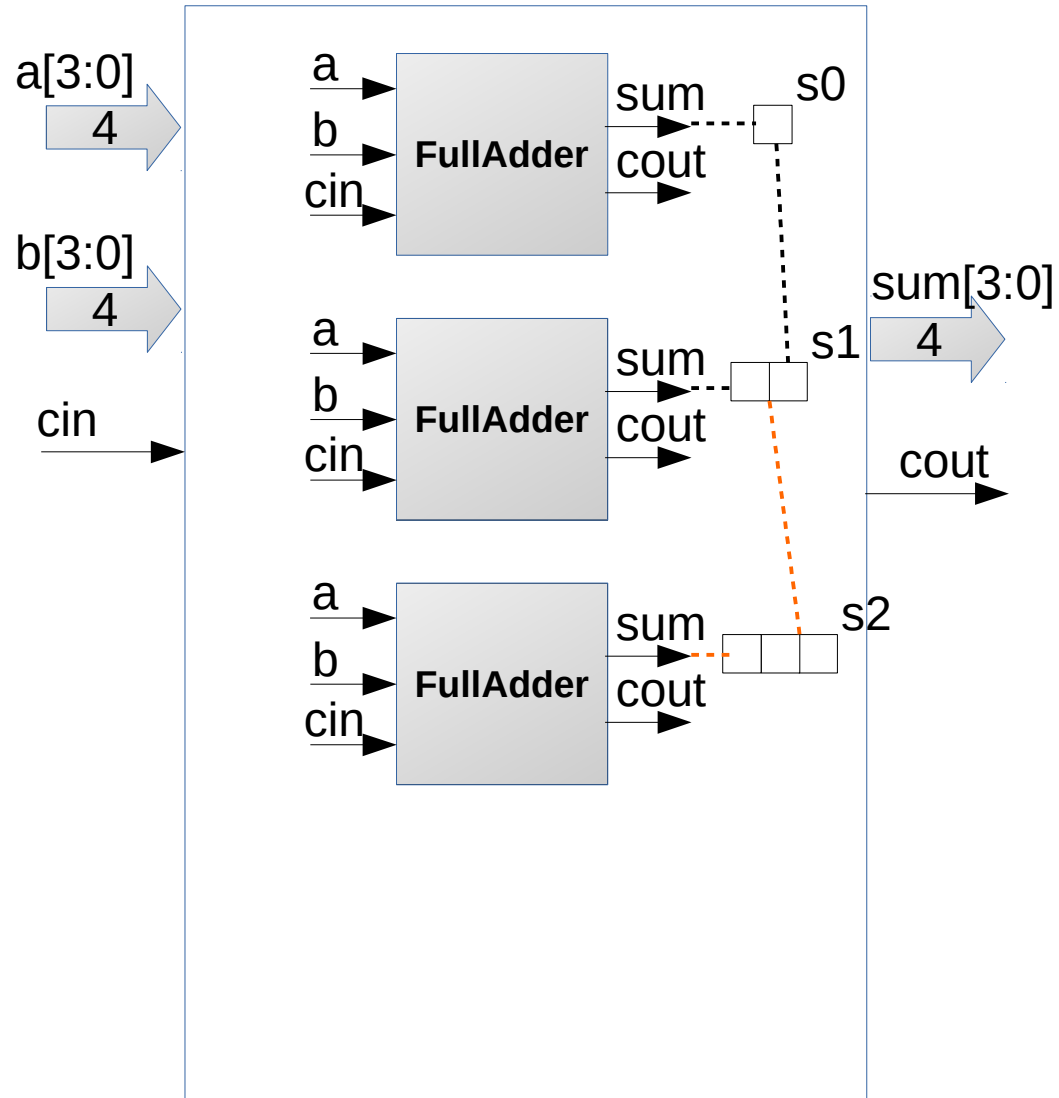

```

val adder3 = Module(new FullAdder())
// συμπληρώστε αντίστοιχα...
adder3.io.a := ???
adder3.io.b := ???
adder3.io.cin := ???
val s3 = Cat(???)

```

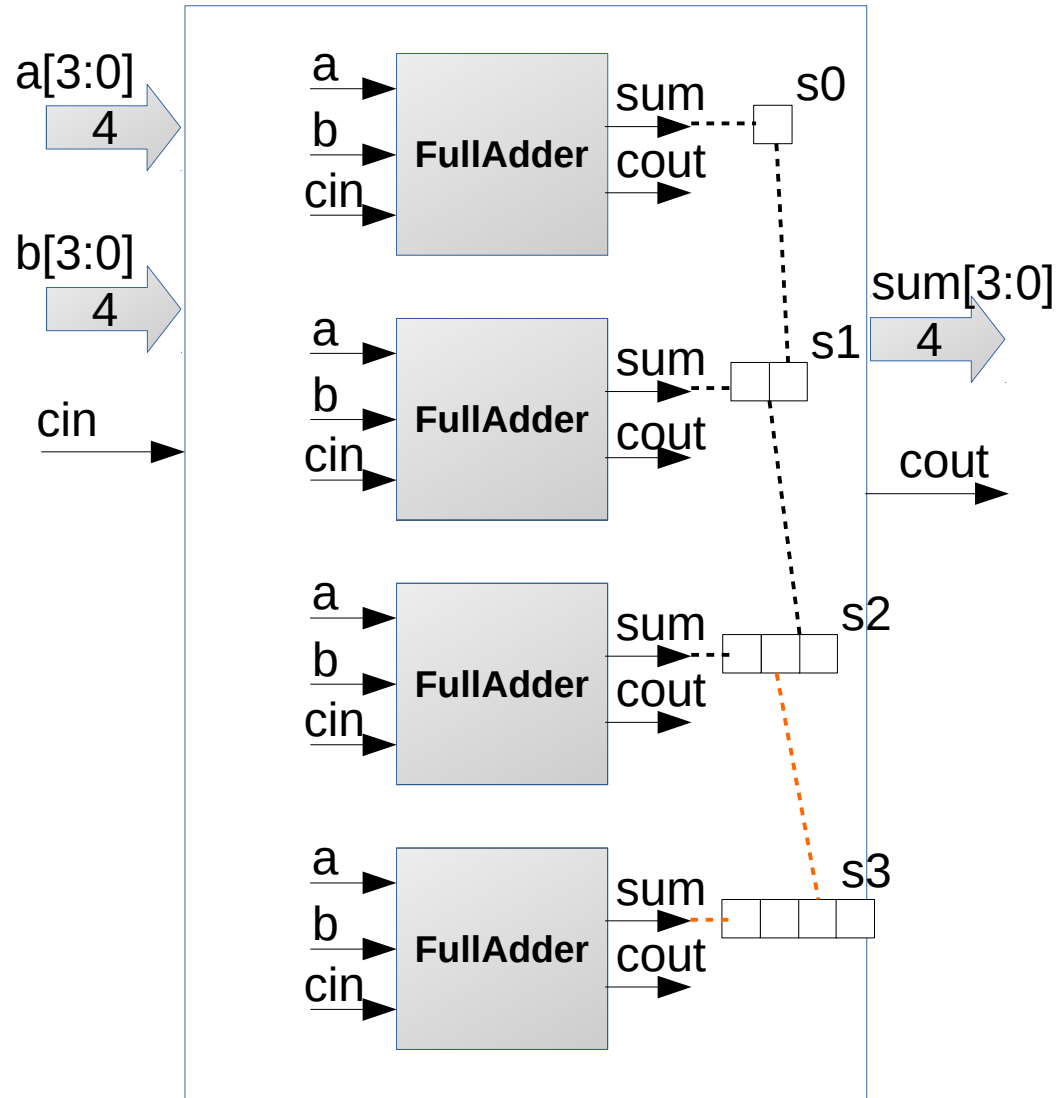

```

val adder3 = Module(new FullAdder())
// συμπληρώστε αντίστοιχα...
adder3.io.a := ???
adder3.io.b := ???
adder3.io.cin := ???
val s3 = Cat(???)

```

```

io.sum := ???
io.cout := ???

```

```

}

```

